

پیش گزارش آزمایش هفتم

روژین تقی زادگان ۴۰۱۱۰۵۷۷۵

رادین شاه دانی ۴۰۱۱۰۶۰۹۶

باربد شهرآبادی ۴۰۱۱۰۶۱۲۵

استاد محسن انصاری

توصیف آزمایش:

هدف از انجام این آزمایش طراحی یک Universal Asynchronous Receiver Transmitter (UART) می باشد. در قسمت ارسال کننده این دستگاه هر بار یک کد ۷ بیتی ASCII بصورت سریال ارسال می گردد. در ابتدا یک بیت شروع (Start)، سپس یک بیت توازن (Parity) و بعد ۷ بیت داده ارسال می شوند. در انتها نیز حداقل یک بیت خاتمه (Stop) ارسال می شود (در مجموع ۱۰ بیت). در قسمت گیرنده نیز پس از دریافت بیت شروع (Start)، ۸ بیت مربوط به داده و توازن (Parity) بصورت سریال دریافت شده و در یک ثبات (Register) ۸ بیتی ذخیره می شود.

در این آزمایش، باید یک UART طراحی کنیم. یک UART شامل دو بخش sender و receiver است که باعث می شود دو UART بتوانند با هم ارتباط داشته باشند و به هم داده ارسال کنند. برای سادگی کار و تست، در این ماژول، اطلاعات را بین sender و receiver یک UART ارسال می کنیم تا از صحت کار دو ماژول sender و receiver مطمئن شویم.

ماژول sender:

کد این ماژول در زیر آمده است:

```
module sender # (parameter START_SIG = 0) (  
    input        resetNot,  
    input        CLK,  
    input        start,  
    input [6:0]  dataIn,  
    output reg   signalOut,  
    output reg   sent  
);  
  
localparam IDLE    = 0;  
localparam START   = 1;  
localparam PARITY  = 2;  
localparam SEND    = 3;  
localparam STOP    = 4;  
  
reg [2:0] state;  
reg [6:0] data;  
reg [2:0] dataIndex;  
reg prevStart = 0;  
  
wire paritySig;  
assign paritySig = ^data;
```

```

always @(posedge CLK or negedge resetNot) begin
    if (~resetNot) begin
        state      <= IDLE;
        dataIndex  <= 0;
        signalOut  <= 0;
        sent       <= 0;
        prevStart  = 0;
    end
    else begin
        prevStart <= start;
        case (state)
            IDLE: begin
                if (start && prevStart == 0) begin
                    dataIndex <= 0;
                    data      <= dataIn;
                    state     <= START;
                    sent      <= 0;
                end
            end
            START: begin
                signalOut    <= START_SIG;
                state        <= PARITY;
            end
            PARITY: begin
                signalOut    <= paritySig;
                state        <= SEND;
            end
            SEND: begin
                signalOut    <= data[dataIndex];
                dataIndex    <= dataIndex + 1;
                if (dataIndex == 6)
                    state    <= STOP;
            end
            STOP: begin
                signalOut    <= ~START_SIG;
                state        <= IDLE;
                sent         <= 1;
            end
            default: state <= IDLE;
        endcase
    end
end

endmodule

```

این ماژول شامل پارامتر START_SIG می‌باشد که نشان‌گر این است که سیگنال شروع ارسال داده چه مقداری باشد. سپس ورودی‌های reset، clock، start و data را می‌گیرد که ورودی start برای شروع ارسال داده و ورودی data نیز داده‌ای که باید ارسال شود است. خروجی‌های این ماژول شامل سیگنال signal out بوده که نشانگر سیگنالی است که قرار است به صورت سریال، داده را ارسال کند. همچنین خروجی sent را داریم که نشانگر اتمام ارسال داده است. این ماژول شامل ۵ حالت IDLE, START, PARITY, SEND, STOP است که این ماژول به صورت متوالی بین این حالات تغییر می‌کند.

ماژول receiver:

کد این ماژول در زیر آمده است:

```

module receiver # (parameter START_SIG = 0) (
    input          resetNot,
    input          CLK,
    input          signalIn,
    output reg     received,

```

```

        output      parityChecked,
        output reg [6:0] data
    );

    localparam IDLE      = 0;
    localparam PARITY     = 1;
    localparam RECEIVE    = 2;
    localparam STOP       = 3;

    reg [1:0] state;
    reg [2:0] dataIndex;
    reg      parityReceived;
    wire     actualParity;

    assign actualParity = ^data;
    assign parityChecked = actualParity == parityReceived;

    always @(posedge CLK or negedge resetNot) begin
        if (~resetNot) begin
            state <= IDLE;
            dataIndex <= 0;
            received <= 0;
            data <= 0;
        end
        else begin
            case (state)
                IDLE: begin
                    if (signalIn == START_SIG) begin
                        dataIndex <= 0;
                        data <= 0;
                        state <= PARITY;
                        received <= 0;
                    end
                end
                PARITY: begin
                    parityReceived <= signalIn;
                    state <= RECEIVE;
                end
                RECEIVE: begin
                    data[dataIndex] <= signalIn;
                    dataIndex <= dataIndex + 1;
                    if (dataIndex == 6) begin
                        state <= STOP;
                    end
                end
                STOP: begin
                    state <= IDLE;
                    received <= 1;
                end
                default: state <= IDLE;
            endcase
        end
    end
endmodule

```

این ماژول شامل پارامتر START_SIG می باشد که نشان گر این است که سیگنال شروع ارسال داده چه مقداری باشد. سپس ورودی های reset، clock، signalIn را می گیرد که ورودی signalIn همان سیگنالی ست که از sender می گیرد. خروجی این ماژول شامل data است که همان داده ای است که از ورودی signalIn به صورت سریال گرفته است، همچنین شامل parityCheck است که درستی parity ارسالی را چک می کند. همچنین شامل خروجی received است که نشانگر اتمام کار گیرنده است. این ماژول شامل ۵ حالت IDLE، PARITY، RECEIVE، STOP است که این ماژول به صورت متوالی بین این حالات تغییر می کند.


تست:

برای تست این دو ماژول، یک ماژول UART استفاده می کنیم و مقدار A را از sender به receiver ارسال می کنیم. این ماژول در زیر آمده است و همچنین خروجی waveform نیز در زیر می بینید.

```
module uart #(
    parameter START_SIG = 1
) (
    input          resetNot,
    input          CLK,
    input          send,
    input  [6:0]   dataToSend,
    output         signalOut,
    output         sent,
    output         received,
    output  [6:0]  dataReceived,
    output         parityCheck
);

sender #(START_SIG) SENDER (resetNot, CLK, send, dataToSend, signalOut, sent);
receiver #(START_SIG) RECEIVER (resetNot, CLK, signalOut, received, parityCheck, dataReceived);

endmodule
```

 

داده خروجی از sender